# "TD-SCDMA标准与测试"技术培训

#### —TD-SCDMA终端RF测试

信息产业部电信研究院通信标准研究所 MTNet 来志京 laizhijing@mail.ritt.com.cn

信息产业部电信研究院通信标准研究所

4

# 终端测试(一)

- 发射机测试
- 接收机测试
- 性能测试

信息产业部电信研究院通信标准研究所

# 终端测试 (二)


- 发射机测试(一)
  - ◆ 发射机测试现阶段可测试项目共**14**项,可分为两组 进行测试。
    - 杂散发射和发射机互调
    - 其他测试项目

信息产业部电信研究院通信标准研究所

3
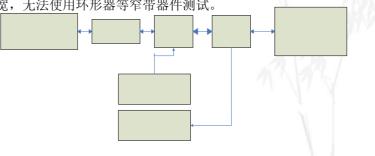
# 终端测试 (三)

- 发射机测试(二)
  - ♣ 杂散发射和发射机互调
    - 把这两个项目单独拿出来测试,因为这两个项目的测试带宽很宽,无法使用环形器等窄带器件测试。



信息产业部电信研究院通信标准研究所

#### 终端测试 (四)


- 发射机测试(三)
  - \* 杂散发射和发射互调
    - 测试对于器件的要求
      - DC-12.75GHz频谱仪—我们使用的R&S公司FSQ
      - 2GHz左右的单音信号源
      - 可调衰减器一个—2GHz工作频段,调节范围根据信号的大小可自己选择,步长最小1dB
      - 功分器一个—工作范围DC-12.75GHz,最大输入功率2W, 我们使用的Agilent 11667A
      - 2GHz合路器一个
      - DC-12.75GHz线缆2根, 2GHz线缆两根

信息产业部电信研究院通信标准研究所

5
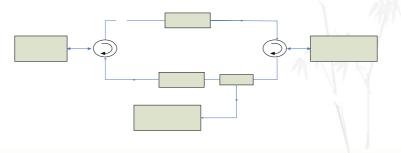
### 终端测试 (五)

- 发射机测试(四)
  - ♥ 其他测试项目
    - 其他测试项目主要可以分为码域分析、功率指标这两种。
    - 这部分测试频率主要集中在2GHz,所以可以使用2GHz的窄带器件进行测试。



信息产业部电信研究院通信标准研究所

#### 终端测试 (六)

- ▶ 发射机测试(五)
  - ◆ 其他测试项目
    - 测试对于器件的要求
      - TD-SCDMA矢量信号分析仪—我们使用的是FSQ
      - 可调衰减器两个—2GHz工作频段,调节范围根据信号的大小可自己选择,步长最小1dB
      - 2GHz环形器两个
      - 2GHz合路器一个
      - 2GHz线缆八根

信息产业部电信研究院通信标准研究所

-

#### 终端测试(七)

- 发射机测试(六)
  - ♥ 发射机测试待解决的问题
    - 发射关功率
    - 发射开/关时间模板
    - 连续发射模式下,输出功率的失步处理
    - 不连续发射模式下,输出功率的失步处理

信息产业部电信研究院通信标准研究所

#### 终端测试 (八)

- 接收机测试(一)
  - ◆ 接收机共七个测试项目,可分为四部分测试
    - 接收机杂散发射
    - 带外阻塞测试
    - 最大输入电平
    - 接收机其他项目

信息产业部电信研究院通信标准研究所

q


### 终端测试(九)

- 接收机测试(二)
  - ♥ 接收机杂散
    - 规范中规定终端需要进入CELL\_FACH状态,由于现在终端都没有实现CELL\_FACH状态。所以我们的测试都是CELL DCH下完成的
    - 由于杂散发射都是需要很宽的频段内测试,所以接收机杂散发射测试可以和发射机杂散发射一起完成,区别就是 Trigger所触发的时隙不一样

信息产业部电信研究院通信标准研究所
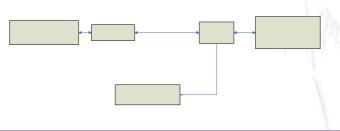
#### 终端测试(十)

- 接收机测试(三)
  - ◆ 带外阻塞测试
    - 带外阻塞测试也是需要很宽的测试频段,规范中要求从DC-12.75GHz以1MHz步长全频段测试。这样的话就需要很长的测 试周期,我们在测试中,是在全频段范围内挑选了100个测试 点,如果在这些测试点上发现出现误码,就在该点附近去扩散 测试。



信息产业部电信研究院通信标准研究所

11

#### 终端测试 (十一)

- 接收机测试(四)
  - ♥ 带外阻塞测试
    - 测试对于器件的要求
      - 功分器一个—工作范围DC-12.75GHz,最大输入功率2W, 我们使用的Agilent 11667A
      - DC-12.75GHz单音信号源一台—我们使用的R&S公司SMP
      - DC-12.75GHz线缆两根, 2GHz线缆两根

信息产业部电信研究院通信标准研究所

#### 终端测试(十二)

- 接收机测试(五)
  - ◆ 带外阻塞测试
    - 测试中需要注意的问题
      - 由于上下行使用一条链路,终端的接受功率为-105dBm,可以通过可调衰减器调节功率,这时终端的发射功率近似于最大功率发射,故+25dBm+衰减值>>基站的灵敏度(-109.3dBm)所以可以保证上行无误码
      - 由于终端近似于最大功率输出,所以当到达信号源输出口的 功率过大时,注意在信号源输出口加衰减器校准功率

信息产业部电信研究院通信标准研究所

12


### 终端测试 (十三)

- 接收机测试(六)
  - ♥ 最大输入电平
    - 由于这个项目需要系统模拟器修改配置,加8个干扰码道 DPCH。,所以可以把它和下面的性能测试一起

信息产业部电信研究院通信标准研究所
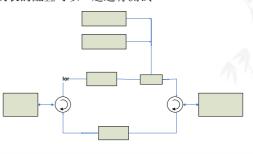
# 终端测试 (十四)

- 接收机测试(七)
  - ▶ 其他测试项目
    - 其他的测试项目基本都是需要加已调制的干扰信号,所以从信号的校准以及仪表的配置可以一起进行测试



信息产业部电信研究院通信标准研究所

14

#### 终端测试(十五)

- 接收机测试(八)
  - ♥ 其他测试项目
    - 测试对于器件的要求
      - 调制信号源—我们使用的是Agilent 4438C和R&S SMU200A
      - 单音信号源—我们使用的是R&S SMP
      - 可调衰减器两个—2GHz工作频段,调节范围根据信号的大小可自己选择,步长最小1dB
      - 2GHz环形器两个
      - 2GHz合路器一个
      - 2GHz线缆九根

信息产业部电信研究院通信标准研究所

#### 终端测试 (十六)


- 接收机测试(九)
  - ◆ 其他测试项目
    - 测试中遇到的问题
      - 关于发射调制的干扰信号。规范中要求为TD-SCDMA信号,如果使用TD-SCDMA信号就需要将信号源和系统模拟器严格同步起来,从而保证干扰所在时隙和信号时隙一致。我们在测试中使用的是和TD-SCDMA调制方式一样的QPSK,滚降系数0.22,码片速率1.28Mcps的调制信号,这就相当于在全部时隙都有干扰信号出现

信息产业部电信研究院通信标准研究所

17
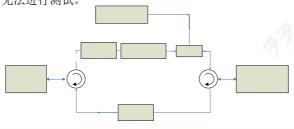
#### 终端测试(十七)

- 性能测试(一)
  - ◆ 性能测试
    - 性能测试共5个可以测试的项目,在这些测试项目中,下行功率控制, 恒定BLER目标值这个测试项目现在的测试环境还不具备测试的条件。 由于现在K1297的处理能力的问题,性能测试中的PS域业务的测试还 无法进行测试。



信息产业部电信研究院通信标准研究所

#### 终端测试(十八)

- 性能测试(二)
  - ◆ 性能测试
    - 测试对于器件的要求
      - AWGN发生器—我们使用的是Agilent 4438C
      - 信道模拟器—我们使用的是Sprient TAS 4500
      - 可调衰减器两个—2GHz工作频段,调节范围根据信号的大小可自己选择,步长最小1dB
      - 2GHz环形器两个
      - 2GHz合路器一个
      - 2GHz线缆九根

信息产业部电信研究院通信标准研究所

19

### 终端测试 (十九)

- 性能测试(三)
  - ♥ 性能测试
    - 测试中遇到的问题
      - 在多径的Case 1测试中,loc=-60dBm,lor/loc=22.4dB,即lor=37.6dBm。由于测试中,TAS 4500的输入有一定的范围,所以lor无法达到测试要求,所以在测试中,我们在保证lor/loc=22.4dB的情况下,适当的降低loc的功率,从而进行测试。

信息产业部电信研究院通信标准研究所